

Forscherblatt

Schau her, es leuchtet!

Name: _____

Datum: _____

Frage: Wie funktioniert ein einfacher Stromkreis?

Zeichne einen Stromkreis auf und beschreibe ihn.

